

PILIH / KERJAKAN 3 (TIGA) SOAL SAJA !!!

1. Lengkapilah Tabel Konversi Basis Bilangan di bawah ini :

DESIMAL	BINER	OKTAL	HEKSA DESIMAL
34,75
.....	1011011,101
.....	25,3
.....	36C,A2

2. Sederhanakan pernyataan di bawah ini dengan menggunakan hukum dan teorema logika (Aljabar Boole) :


a). $F = A B' C + B C$

b). $F = CD + \overline{A + A} + CD + AB$

c). $F = A B' C + A B' C' + A' B C + A' B C' + A B C' + A' B' C'$

Implementasikan hasil penyederhanaan di atas ke dalam rangkaian logika.
[Catatan : untuk pertanyaan c). gunakan X-OR gate].

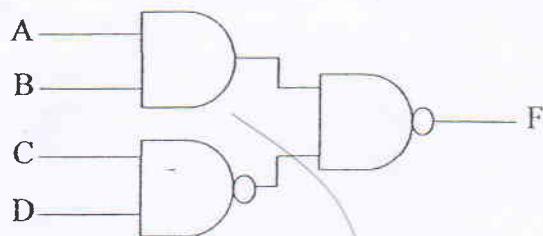3. a). Buatlah table kebenaran dari rangkaian gerbang di bawah ini :



- b). Buatlah gambar rangkaian gerbang dan table kebenaran dari persamaan gerbang

4. Suatu rangkaian logika memiliki 3 input (A, B, C) dan 1 output (F). Hubungan antara input dan output ditunjukkan pada Tabel Kebenaran di bawah :

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

- a). Dapatkan fungsi output sederhananya dalam bentuk "Sum-of-Products".
- b). Dapatkan fungsi output sederhananya dalam bentuk "Product-of-Sum".
- c). Implementasikan hasil sederhana (a) ke dalam rangkaian logika, kemudian konversikan sehingga hanya menggunakan NAND gate semua.
- d). Implementasikan hasil sederhana (b) ke dalam rangkaian logika, kemudian konversikan sehingga hanya menggunakan NOR gate semua.

5. Sederhanakan persamaan Boole berikut dengan menggunakan Peta Karnough :

$$a> F = A B' + A B C' D' + A B C D' + B' D'$$

$$b>. F_{(A,B,C,D)} \doteq \sum m(2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11)$$

$$c>. F_{(A,B,C,D)} = \sum m(0, 1, 5, 8, 10, 11, 12)$$

$$\text{dan kondisi don't care : } d_{(A,B,C,D)} = \sum m(2, 3, 9, 14, 15)$$

Selamat Mengerjakan